

컴퓨터공학실험 2 4 주차 결과보고서

전공: 컴퓨터공학과

학년: 2

학번: 20191559



이름: 강상원

1. 실험 목적

NAND, NOR, XOR gate 의 실제 수행을 확인해본다. Verilog 언어를 이용해 다중 NAND, NOR, XOR gate 를 구현하는 방법을 익힌다. Schematic 구조, Simulation 을 통해 gate 의 구현을 확인한다. 경우의 수를 나누어 각 입력에 대한 gate 의 출력값을 확인해 본다.



2. 4-input NAND gate 의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (4 input, 3 output)

 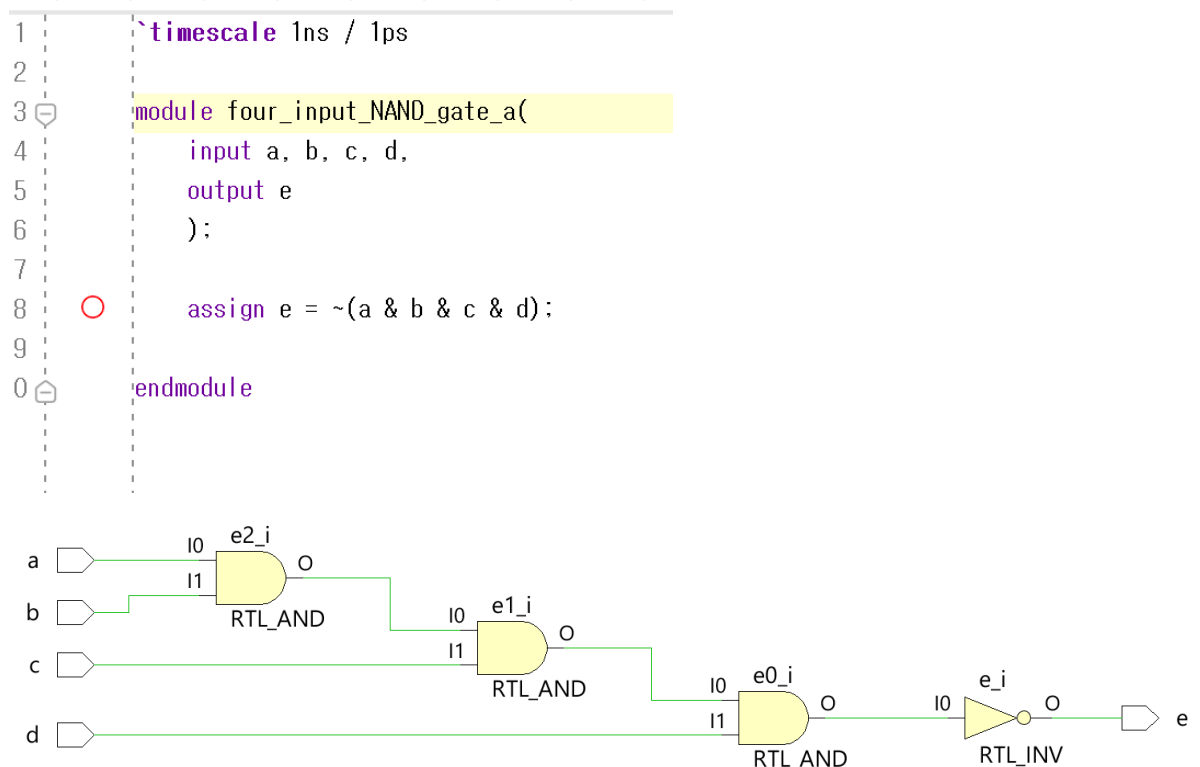(A) 는 $assign\ e = \sim(a \& b \& c \& d)$ 와 같이 나타낼 수 있다. Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.



(B) 는 $\text{assign } e = \sim(a \& b)$, $\text{assign } f = \sim(e \& c)$, $\text{assign } g = \sim(f \& d)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.

 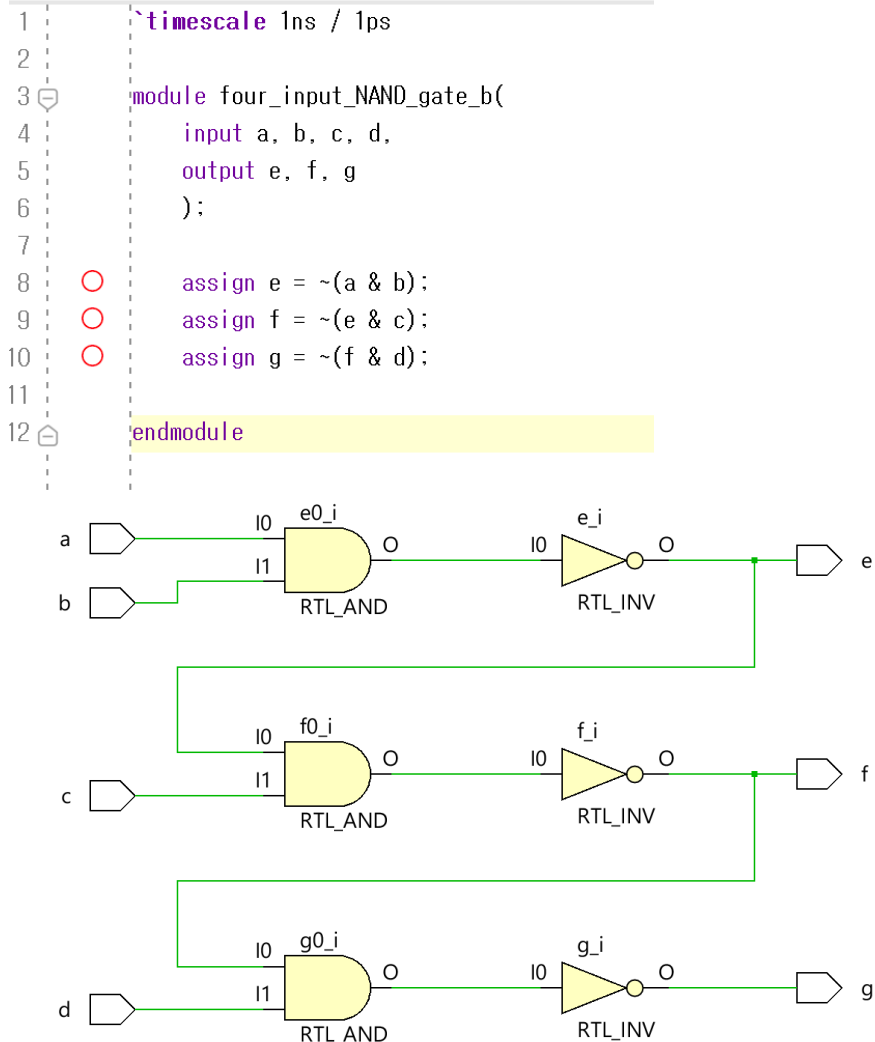

(A)와 (B)의 시뮬레이션 결과를 비교해 보면 최종 결과값이 다르게 나타남을 알 수 있다. 그 이유는, 한번에 $e = \sim(a \& b \& c \& d)$ 를 한 것과 $e = \sim(a \& b)$, $f = \sim(e \& c)$, $g = \sim(f \& d)$ 를 한 것이 다르기 때문이다. (A)의 경우는 4-input AND gate의 결과를 부정한 것과 같지만, (B)는 2 개를 묶어 NAND 연산을 하고, 다시 다른 입력과 묶어 NAND... 식으로 반복하기에 결과가 다르다.

(A): $E = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$, (B): $E = \overline{A \cdot B}$, $F = \overline{C \cdot E}$, $G = \overline{D \cdot F}$

아래는 4-input NAND gate-(B)의 진리표이다.

Input a	Input b	Input c	Input d	Output e	Output f	Output g
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0



3. 4-input NOR gate의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (4 input, 3 output)

(A) 는 assign $e = \sim(a | b | c | d)$ 와 같이 나타낼 수 있다. Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.


```


1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module four_input_NOR_gate_a(
4      input a, b, c, d,
5      output e
6  );
7
8      assign e = ~(a | b | c | d);
9
10 endmodule

```

 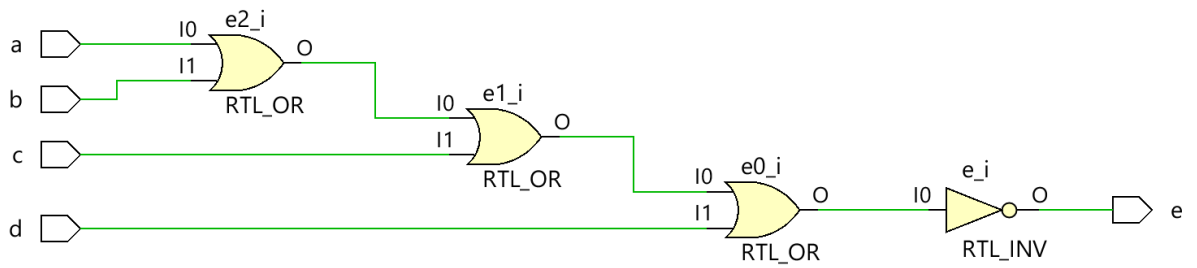

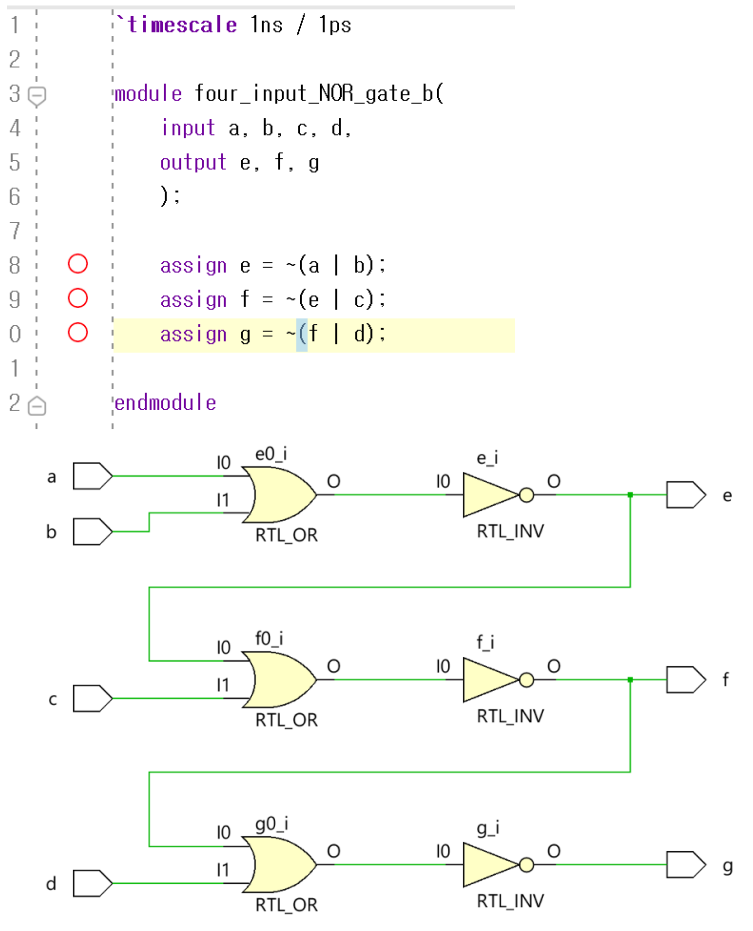(B) 는 $\text{assign } e = \sim(a \mid b)$, $\text{assign } f = \sim(e \mid c)$, $\text{assign } g = \sim(f \mid d)$ 와 같이 나타낼 수 있다. Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.



 

(A)와 (B)의 시뮬레이션 결과를 비교해 보면 최종 결과값이 다르게 나타남을 알 수 있다. 그 이유는, 한번에 $e = \sim(a | b | c | d)$ 를 한 것과 $e = \sim(a | b)$, $f = \sim(e | c)$, $g = \sim(f | d)$ 를 한 것이 다르기 때문이다. (A)의 경우는 4-input OR gate의 결과를 부정한 것과 같지만, (B)는 2 개를 묶어 NOR 연산을 하고, 다시 다른 입력과 묶어 NOR... 식으로 반복하기에 결과가 다르다.

(A): $E = \overline{A + B + C + D}$, (B): $E = \overline{A + B}$, $F = \overline{C + E}$, $G = \overline{D + F}$

아래는 4-input NOR gate-(B)의 진리표이다.

Input a	Input b	Input c	Input d	Output e	Output f	Output g
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0



4. 4-input XOR gate의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (4 input, 3 output)

(A) 는 $assign\ e = (a \wedge b \wedge c \wedge d)$ 와 같이 나타낼 수 있다. Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 |
3 | module four_input_XOR_gate_a(
4 |     input a, b, c, d,
5 |     output e
6 | );
7 |
8 |     assign e = (a ^ b ^ c ^ d);
9 |
10 | endmodule

```

 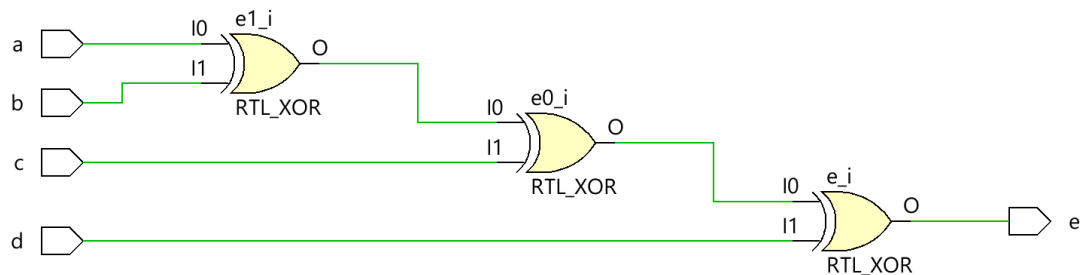


(B) 는 $assign\ e = a \wedge b$, $assign\ f = e \wedge c$, $assign\ g = f \wedge d$ 와 같이 나타낼 수 있다. Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 |
3 | module four_input_XOR_gate_b(
4 |     input a, b, c, d,
5 |     output e, f, g
6 | );
7 |
8 |     assign e = a ^ b;
9 |     assign f = e ^ c;
10 |    assign g = f ^ d;
11 |
12 | endmodule

```

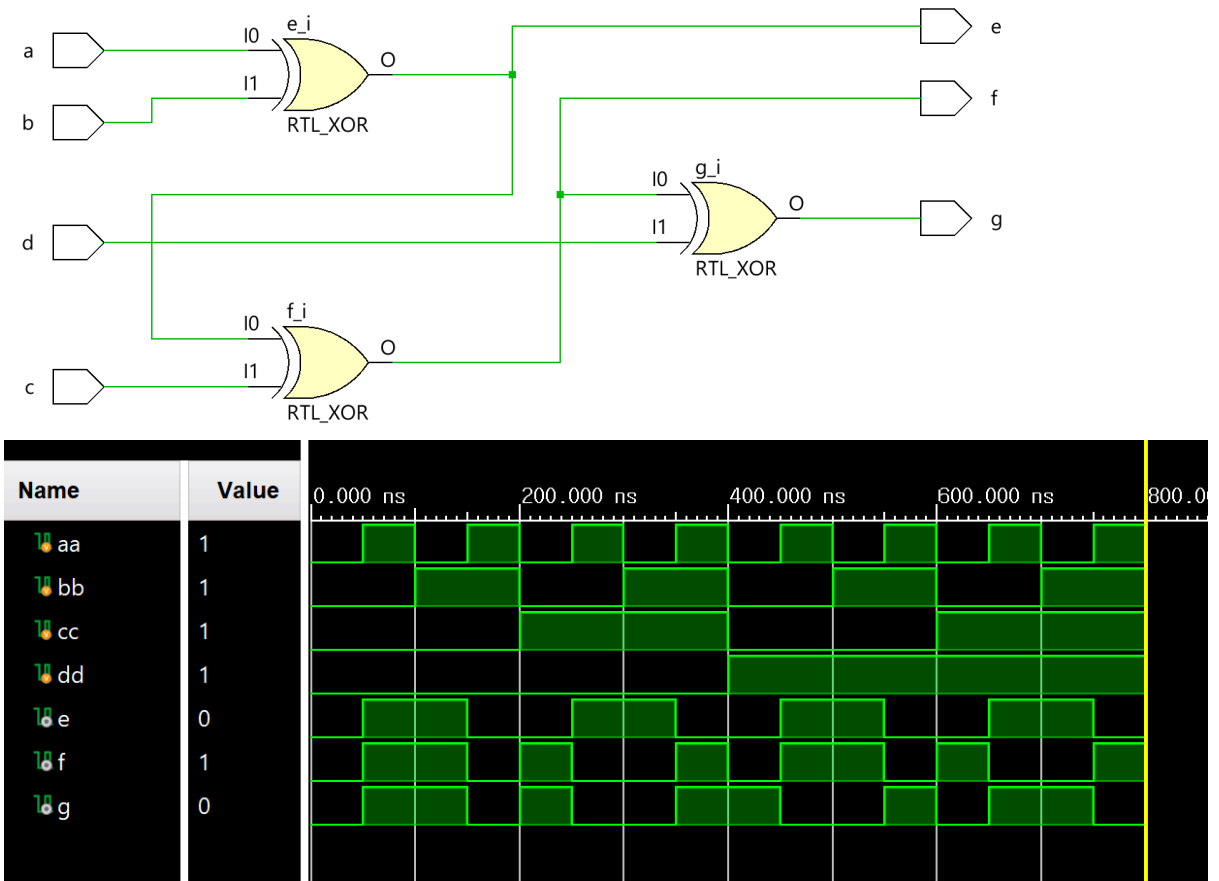

(A)와 (B)의 시뮬레이션 결과를 비교해 보면 최종 결과값이 동일하게 나타남을 알 수 있다

(A): $E = \overline{A} \oplus B \oplus C \oplus D$, (B): $E = \overline{A} \oplus B, F = \overline{C} \oplus E, G = \overline{D} \oplus F$

구현 방식에 상관없이, 입력값 중 1(High)의 개수가 홀수이면 1, 짝수이면 0을 반환한다.


아래는 4-input XOR gate-(B)의 진리표이다.


Input a	Input b	Input c	Input d	Output e	Output f	Output g
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0

1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0

5. 4-input AOI gate 의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (4 input, 3 output)

2 개의 AND gate 와 1 개의 NOR gate 를 이용해 구현 가능하다. assign e = a & b, assign f = c & d, assign g = ~(e | f)와 같이 나타낼 수 있으며 Schematic 과 Simulation 결과는 아래와 같다.

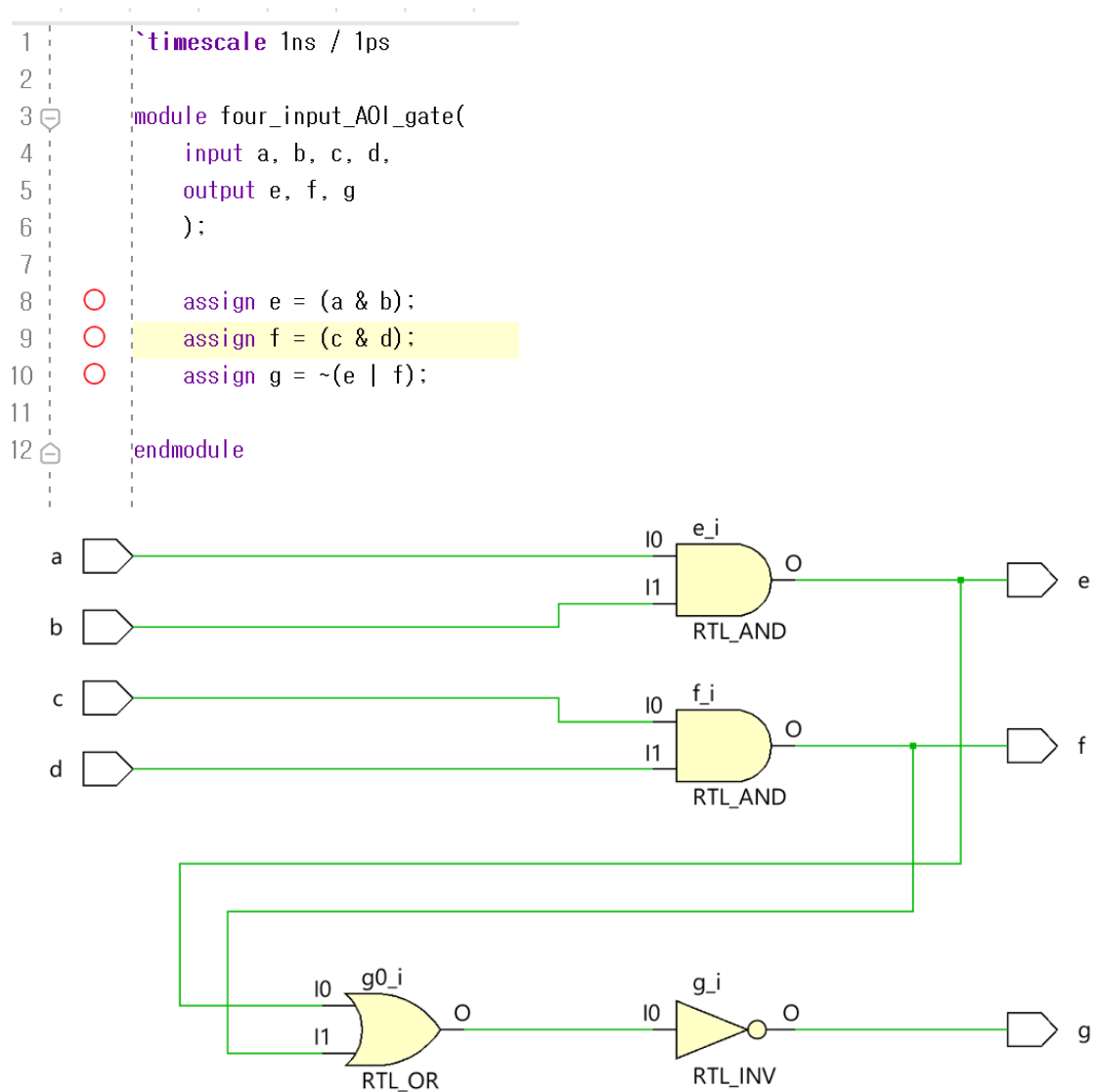

 

4-input AOI gate 는 $G = \overline{(A \cdot B) + (C \cdot D)}$ 로 표현할 수 있다.

아래는 4-input AOI gate 의 진리표이다.

Input a	Input b	Input c	Input d	Output e	Output f	Output g
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0

6. 결과 검토 및 논의사항.


4-input NAND, NOR, XOR, AOI gate 를 Verilog 코딩하여 시뮬레이션과 Schematic 을 확인해 보았다. gate 의 종류에 따라 양상이 다르게 나타났는데, NAND 와 NOR gate 는 (A)와 (B)가 결과값이 다르게 나온 반면, XOR 은 동일하게 나왔다. 이는 수식으로 표현하여 증명할 수 있었다. (후술)

$\sim(a \& b \& c)$ 와 같은 수식은 Schematic 상에서 PPT 의 (A) 모양이 나오지 않는데, 이는 Verilog 에서 기본적으로 3 개를 한꺼번에 연산하는 것으로 나타내지 않고 따로 풀어서 나타내기 때문이다.

- 4-input NAND gate 에서 (A)는 일반적인 2-input NAND gate 처럼 입력값이 모두 0 인 경우에만 0 을 출력하였지만. (B)는 그렇지 않았다. ($\because \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D} \neq \overline{\overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}}$) -> 수식의 결과가 다름.
- 4-input NOR gate 에서 (A)는 일반적인 2-input NOR gate 처럼 입력값이 모두 0 인 경우에만 1 을 출력하였지만. (B)는 그렇지 않았다. ($\because \overline{A + B + C + D} \neq \overline{\overline{A + B + C + D}}$) -> 수식의 결과가 다름.
- 4-input XOR gate 는 (A)와 (B)의 결과가 같았다. 이는 XOR gate 는 입력값 중 1(High)의 개수에 따라 결과값을 결정짓는다.
- AOI gate 를 구현하고 그 결과를 보았다. 이후 AOI gate 를 활용해 더 복잡한 회로를 설계하는데 이용할 수 있을 것이라는 점을 확인하였다.

 7. 추가 이론 조사 및 작성.

3, 4 주차에 걸쳐 AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, AOI gate 를 확인하였다. 그 이외에도 이를 조합한 다른 gate 들이 존재한다. 그 중 하나는 XNOR gate 이다. XOR gate 에 NOT 을 붙인 것인데, 주의할 점은 NXOR 이 아니라 XNOR gate 로 표현한다는 것이다.



↑ XNOR gate 표현법

다음은 XNOR gate 의 진리표이다.

Input a	Input b	Output c
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

진리표를 통해 확인할 수 있듯이, 두 입력값이 같으면 1을 출력, 다르면 0을 출력하므로 일치 확인 게이트, 비교 게이트로도 부른다.

$Y = \overline{A \oplus B}$ 와 같이 표현할 수 있다. 다음은 이를 실제 회로로 구현한 모양이다.

