

컴퓨터공학실험 2 7 주차 결과보고서

전공: 컴퓨터공학과

학년: 2

학번: 20191559

이름: 강상원

1. Even Parity bit generator 및 checker의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (Truth table 작성 및 k-map 포함)



- Even Parity bit generator

$e = a \oplus b \oplus c \oplus d$ 와 같이 나타낼 수 있다. (간소화 방법은 후술) Schematic과 Simulation 결과는 아래와 같다.

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 | module parity_bit_gen(
3 |     input a, b, c, d,
4 |     output e
5 | );
6 |     assign e = a ^ b ^ c ^ d;
7 |
8 | endmodule
9 |

```

 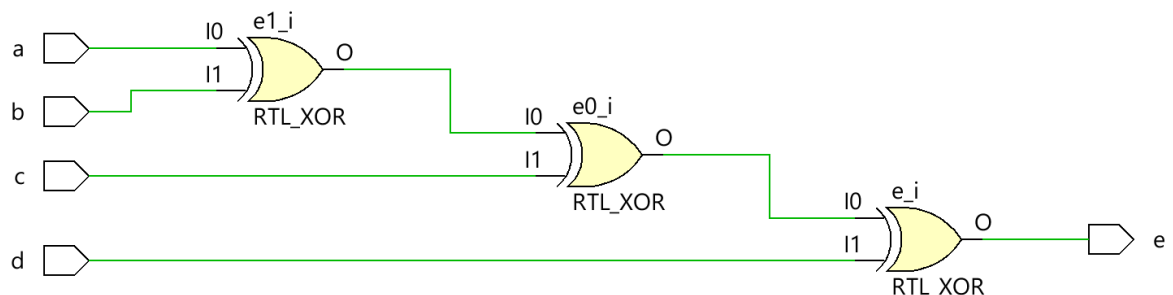

e는 a, b, c, d를 모두 XOR 한 값이기 때문에 a~d 중 1의 개수가 홀수여야 1이 반환된다.

➔ 1의 개수가 홀수이면, parity bit이 1이 되어 even parity를 맞춘다.

↓ 진리표

a	b	c	d	e
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

↓ 카르노 맵

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

위 카르노 맵을 정리하면, $e = a \oplus b \oplus c \oplus d$ 로 나타낼 수 있다.

∴ assign $e = a \wedge b \wedge c \wedge d$ 와 같이 나타낼 수 있다.



- Even Parity bit checker

$e = a \oplus b \oplus c \oplus d \oplus pa$ 와 같이 나타낼 수 있다. (간소화 방법은 후술) Schematic과 Simulation 결과는 아래와 같다.

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 | module parity_bit_check(
3 |     input a, b, c, d, pa,
4 |     output e
5 | );
6 |     assign e = a ^ b ^ c ^ d ^ pa;
7 |
8 | endmodule
9 |

```

 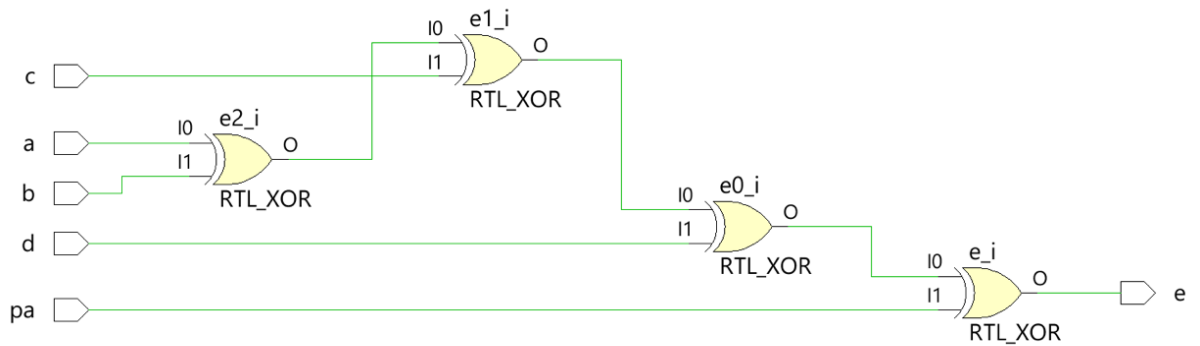

Even parity여야 하므로, $a \sim d$ + parity bit 중 1의 개수가 홀수이면 error 값이 1이 된다. (오류 검출)

(진리표 다음쪽에)

↓ 진리표

a	b	c	d	parity	e
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

parity=0

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

parity=1

CD\AB	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

위 카르노 맵을 정리하면, $e = a \oplus b \oplus c \oplus d \oplus \text{parity}$ 로 나타낼 수 있다.

$\therefore \text{assign } e = a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge \text{pa}$ 와 같이 나타낼 수 있다.

2. Odd Parity bit generator 및 checker의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (Truth table 작성 및 k-map 포함)

- Odd Parity bit generator

Odd Parity bit generator 는 a, b, c, d 중 1의 개수가 짝수이면, parity bit 이 1이 되어 Odd parity 를 맞춘다.

a	b	c	d	e
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

따라서 논리식은 $e = \overline{a \oplus b \oplus c \oplus d}$ 와 같다.

$\therefore \text{assign } e = \sim(a \wedge b \wedge c \wedge d)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

Verilog 코딩과 시뮬레이션 결과는 Even Parity bit generator 의 정반대라 볼 수 있다.

- Odd Parity bit checker

Odd parity여야 하므로, a~d + parity bit 중 1의 개수가 짝수이면 error 값이 1이 된다. (오류 검출)

a	b	c	d	parity	e
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1

1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

↓ 카르노 맵

parity=0

CD\AB	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

parity=1

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

위 카르노 맵을 정리하면, $e = \overline{a \oplus b \oplus c \oplus d \oplus parity}$ 로 나타낼 수 있다.

∴ assign e = ~(a ^ b ^ c ^ d ^ pa)와 같이 나타낼 수 있다.

Verilog 코딩과 시뮬레이션 결과는 Even Parity bit checker 의 정반대라 볼 수 있다.

3. 2-bit binary comparator simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오.

(Truth table 작성 및 k-map 포함)

assign f1 = (a1&(~b1)) | (a2&(~b1)&(~b2)) | (a1&a2&(~b2)),



assign f2 = (~(a1^b1)) & ~(a2^b2),

assign f3 = ((~a1)&b1) | ((~a1)&(~b1)&b2) | ((~a2)&b1&b2)와 같이 나타낼 수 있다. (간소화 방법은 후술) Schematic과 Simulation 결과는 다음과 같다.

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 | module two_bit_cmp(
3 |     input a1, a2, b1, b2,
4 |     output f1, f2, f3
5 | );
6 |     assign f1 = (a1&(~b1)) | (a2&(~b1)&(~b2)) | (a1&a2&(~b2));
7 |     assign f2 = ~(a1^b1) & ~(a2^b2);
8 |     assign f3 = ((~a1)&b1) | ((~a1)&(~b1)&b2) | ((~a2)&b1&b2);
9 |
10 | endmodule
11 |

```

 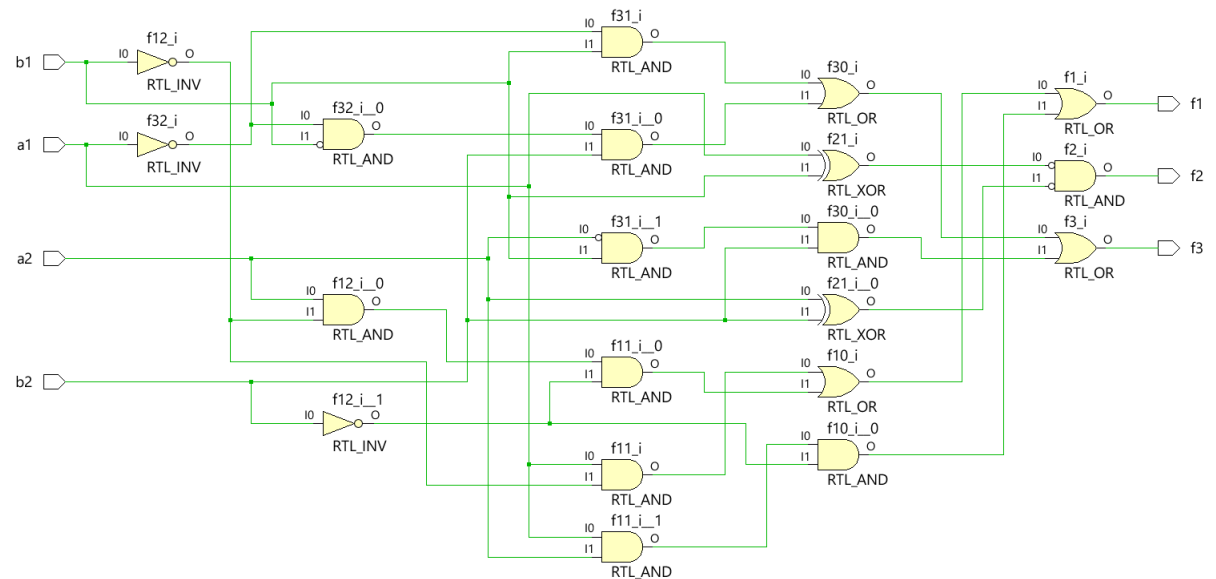

A>B, A=B, A<B 여부를 판단하는 2-bit 이진 비교기이다. 1비트 이진 비교기는 앞선 주차에서 이미 다룬 바 있다.

먼저 각 입력값에 대한 출력값을 아래의 진리표로 정리하였다.

(F₁: A > B, F₂: A = B, F₃: A < B)

a	b	c	d	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

↓ 카르노 맵

F₁

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

F₂

CD\AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

F₃

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

위 카르노 맵을 정리하면,

$$F_1 = AC' + BC'D' + ABD'$$

$$F_2 = A'B'C'D' + A'BC'D + AB'CD' + ABCD = \overline{A \oplus C} \cdot \overline{B \oplus D}$$

$$F_3 = A'C + A'B'D + B'CD \text{로 나타낼 수 있다.}$$

$$\therefore \text{assign f1} = (a1 \& (\sim b1)) \mid (a2 \& (\sim b1) \& (\sim b2)) \mid (a1 \& a2 \& (\sim b2)),$$

$$\text{assign f2} = (\sim(a1 \wedge b1)) \& (\sim(a2 \wedge b2)),$$

$$\text{assign f3} = ((\sim a1) \& b1) \mid ((\sim a1) \& (\sim b1) \& b2) \mid ((\sim a2) \& b1 \& b2) \text{와 같이 나타낼 수 있다.}$$

4. 결과 검토 및 논의 사항.

실험을 통해 Even Parity bit generator와 Even Parity bit checker, 2-bit binary comparator의 작동을 확인할 수 있었다.

4, 5 변수 등의 카르노 맵을 이용해 논리식을 간소화해 이를 Verilog로 코딩하였다. 코딩한 결과를 Simulation으로 확인하였고 Schematic으로 회로도의 모습도 확인하였다.

Even Parity bit generator에서는 1의 개수가 짝수가 필요하므로 입력 비트 a, b, c, d 중 1의 개수가 홀수일 때 1을 출력해야 했다. 이에 XOR gate가 사용되었다. Even Parity bit checker에서는 입력 bit a, b, c, d와 parity bit 중 1의 개수가 홀수 개이면 오류를 확인하는 방식이므로 마찬가지로 a ~ d, parity bit를 XOR 처리하였다.

또한 실습 전 미리 진리표를 채워보며 Adder와 Subtractor의 작동을 예상하였는데, 실험 결과 예측과 동일하게 나왔다. Even Parity bit checker 간소화를 통해서는 5변수 카르노 맵을 다루는 방법을 확실히 익힐 수 있었다.

5. 추가 이론 조사 및 작성.

4-bit binary comparator를 만들고자 한다면 $4^4 = 256$ 개의 진리표 상의 행이 필요하다. 이는 공간도 많이 차지하고 비효율적이므로 두 4비트 숫자의 각 비트를 비교하고 그 비교와 가중치를 기반으로 진리표를 작성해 보았다.

A3B3	A2B2	A1B1	A0B0	A>B	A<B	A=B
A3>B3	x	x	x	1	0	0
A3<B3	x	x	x	0	1	0
A3=B3	A2>B2	x	x	1	0	0
A3=B3	A2<B2	x	x	0	1	0
A3=B3	A2=B2	A1>B1	x	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1<B1	x	0	1	0

A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	0	1	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	0	0	1

세 가지 출력에 대한 방정식을 유도해 보자면,

1) $A = B$

위의 진리표를 본다면, $A = B$ 를 확인하기 위한 연산은 $A \oplus B$ 이다. 이를 x 라 부른다면, 전체 4비트 $A = B$ 는 $x_0 * x_1 * x_2 * x_3$ 이다.

2) $A > B$

$A_3 * B_3' + x_3 * A_2 * B_2' + x_3 * x_2 * A_1 * B_1' + x_3 * x_2 * x_1 * A_0 * B_0'$ 으로 나타낼 수 있다.

3) $A < B$

$A_3' * B_3 + x_3 * A_2' * B_2 + x_3 * x_2 * A_1' * B_1 + x_3 * x_2 * x_1 * A_0' * B_0$ 으로 나타낼 수 있다.

위의 세 방정식을 기반으로 회로를 설계하면, 다음과 같은 4-bit comparator의 회로도를 얻을 수 있다.

4-bit comparator

